

intensité du courant

$$\Rightarrow i = \frac{dq_A}{dt} \quad \text{ou} \quad q_A = C \cdot U_{PN} (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

$$\begin{aligned} \text{donc } \frac{dq_A}{dt} &= \frac{d}{dt} [C \cdot U_{PN} (1 - e^{-\frac{t}{RC}})] = C \cdot U_{PN} \cdot \frac{d}{dt} (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \\ &= C \cdot U_{PN} \cdot \frac{d}{dt} (-e^{-\frac{t}{RC}}) = -C \cdot U_{PN} \cdot \frac{d}{dt} (e^{-\frac{t}{RC}}) \\ \Rightarrow i &= \frac{C \cdot U_{PN}}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{U_{PN}}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \\ i &= I_{max} e^{-\frac{t}{RC}} \end{aligned}$$

La décharge du condensateur

$$\Rightarrow \text{conditions initiales : } U_{AB}(0) = U_{PN} \quad * \quad q_A(0) = Q_{max} = C \cdot U_{PN} \quad * \quad i(0) = 0 \quad A$$

Evolution de la tension

$$\text{Ici : } U_{AB} = -U_{DC} \quad \text{ou} \quad U_{AB} + U_{DC} = 0$$

$$\Leftrightarrow U_{AB} + R_i = 0$$

$$U_{AB} + R \cdot \frac{dq_A}{dt} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad U_{AB} + R \cdot \frac{d}{dt} (C \cdot U_{AB}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad U_{AB} + RC \cdot \frac{du_{AB}}{dt} = 0$$

↳ éq. différentielle

$$\Rightarrow U_{AB} = Ae^{kt} + B$$

$$\Rightarrow \frac{dU_{AB}}{dt} = \frac{d(Ae^{kt})}{dt} = A \cdot \frac{de^{kt}}{dt} = Ake^{kt}$$

$$\Rightarrow Ae^{kt} + B + RC \cdot Ake^{kt} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad Ae^{kt} (1 + RCK) + B = 0 \quad \Leftrightarrow \quad Ae^{kt} (1 + RCK) = -B$$

→ vérifiée à chaque t, d'où $-B = 0$ et $Ae^{kt} (1 + RCK) = 0$

$$A \neq 0 \quad \text{et} \quad e^{kt} > 0 \quad \Rightarrow \quad RCK = -1$$

$k = -\frac{1}{RC}$

$$\Rightarrow U_{AB} = Ae^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\hookrightarrow \text{d'après conditions initiales : } U_{AB} = Ae^0 = A = U_{PN}$$

$$\Rightarrow U_{AB} = U_{PN} e^{-\frac{t}{RC}}$$

charge électrique

$$\Rightarrow q_A = CU_{AB} \quad \text{d'où} \quad q_A = C \cdot U_{PN} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

intensité du courant

$$\Rightarrow i = \frac{dq}{dt} \quad \text{d'où} \quad i = \frac{d}{dt} (C \cdot U_{PN} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}) = C \cdot U_{PN} \cdot \frac{de^{-\frac{t}{RC}}}{dt} = C \cdot U_{PN} \cdot \left(-\frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

L'énergie emmagasinée

$$e_C = \frac{1}{2} C U_C^2$$

joule

↳ Fonction du temps

